





Este es el esquema de un teclado Yamaha PSR 530 sensitivo. En las imagenes se puede ver que cada tecla tiene tres contactos ("Externo", "Interno" y "Común"). Cuando una tecla es presionada, los contactos "Ext" actúan primeros, por diferencia

es presionada, los contactos "Ext" actúan primeros, por diferencia de altura, y cierran circuito con el contacto "común". Luego, actua el contacto "Int" del mismo modo.

La sensivilidad de cada tecla es en referencia al tiempo transcurrido

entre cierre del circuito de los contactos "Ext" e "Int".

Este esquema puede ser de gran ayuda para entender distintas matrices

teclados y poder realizar las conecciones en el Arduino.

Este diagrama se puede simular si tenés instalada la librería de Arduino en Proteus. Con el terminal virtual se puede ver cada mensaje MIDI. Te recomiendo que descomentes la linea "#define DEBUG_MIDI_MESSAGE" en el sketch para realizar pruebas.

NOTE: This is the schematics of a sensitive Yamaha PSR 530 keyboard.

In the images you can see that each key has three contacts ("External", "Internal" and "Common"). When a key is pressed, the "Ext" contacts act first, by height difference, and close the circuit with the "common" contact. Then act the "Int" contact in the same way.

The sensitivity of each key is in reference to the time elapsed between closing the circuit of the "Ext" and "Int" contacts.

This schematics can be of great help to understand the matrix of different keyboards and to be able to make the connections

This diagram can be simulated if you have the Arduino library installed in Proteus. With the virtual terminal you can see each MIDI message. I recommend that you uncomment the line "#define DEBUG_MIDI_MESSAGE" in the sketch for testing purposes.

